



به نام خدا

مبحث هجدهم

ترانسنس فرماتور سه فاز

انواع اتصالات در ترانس سه فاز



انواع اتصالات در ترانس سه فاز

معرفی نمادها و وضع قراردادها :

الف) از آنجا که اسامی اولیه و ثانویه بستگی به چگونگی قرارگیری ترانسفورماتور در مدار الکتریکی دارد و ماترانس را مستقل از شبکه بررسی می کنیم لذا ما از این عناوین استفاده نمی کنیم و به جای آنها از عبارات فشار قوی و فشار ضعیف برای نامیدن پیچکها استفاده می کنیم.

ب) حروف بکار رفته برای اسم گذاری کمیات سمت فشار قوی بصورت بزرگ و در طرف فشار ضعیف بصورت کوچک استفاده می شود. مثلا عبارت YNd معرف ترانسی است با اتصال ستاره دارای سر وسط در فشار قوی و اتصال مثلث در فشار ضعیف.


ج) نسبت تبدیل ترانس عبارتست از نسبت ولتاژ خط فشار قوی به ولتاژ خط فشار ضعیف مگر چیز دیگری غیر از آن تصریح شود.



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

معرفی نمادها و وضع قراردادها (ادامه) :

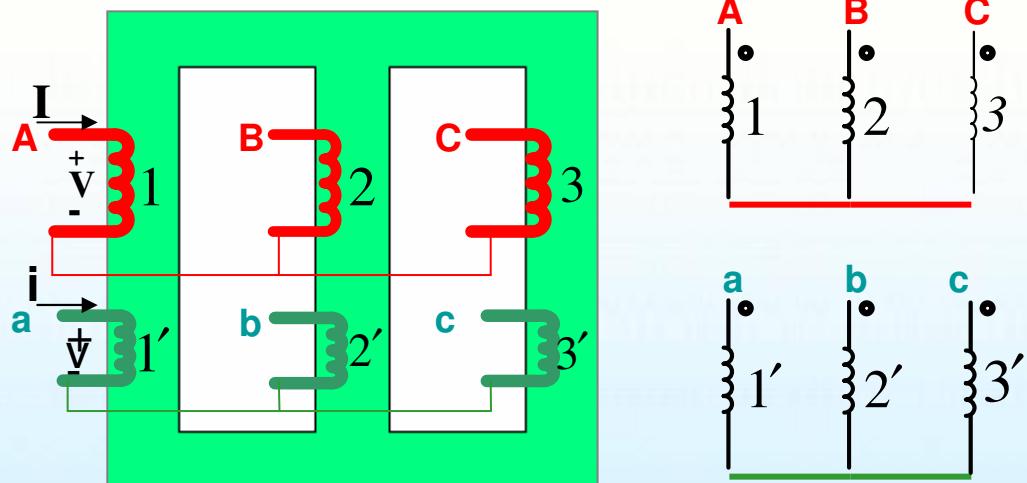د) با توجه به شکل قرار گیری پیچکها در یک ترانس واقعی ، بصورت نمادین آنها را به شکل زیر نشان می دهیم که در این شکل پیچکهای ۱ و ۱' روی یک هسته قرار دارند و ولتاژ القائی در آنها هم فاز می باشد



ه) اسمی ABC و abc کاملاً دلخواه به پیچکها نسبت داده می شوند اما برای نشان دادن توالی ، ترتیب آنها در توالی مثبت همیشه به یکی از سه صورت زیر است :

ABC , CAB , BCA



انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

معرفی نمادها و وضع قراردادها (ادامه) :

ح) دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار قوی V و I و
دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار ضعیف v و i می باشد.

ط) **K** عبارتست از نسبت تبدیل فاز یا نسبت بین ولتاژ پیچکهای قرار گرفته روی یک ستون



$$\frac{V}{v} = \frac{N}{n} = K \quad \text{یا} \quad \frac{I}{i} = \frac{n}{N} = \frac{1}{K}$$



انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

بسته به اینکه اولیه و ثانویه به چه شکلی سربندی شده باشند، اتصالات گوناگونی برای ترانس ایجاد می‌شود که در زیر با بیان این اتصالات ارتباط مقادیر خط و فاز و نسبت تبدیل هر یک از این اتصالات


را بیان می‌کنیم.

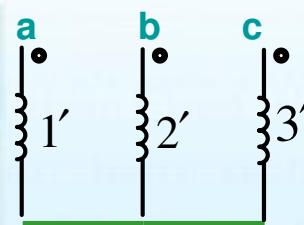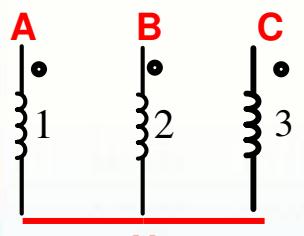

YNyn

$$|V_{AN}| = V$$

$$|v_{an}| = v$$

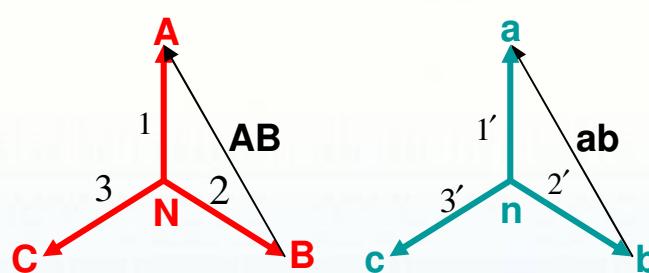


(۱) اتصال ستاره ستاره

$$\left. \begin{aligned} |\bar{V}_{AB}| &= |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3}V \\ |\bar{v}_{ab}| &= |\bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn}| = \sqrt{3}v \end{aligned} \right\} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{v}_{ab}} \right| = \frac{\sqrt{3}V}{\sqrt{3}v} = \frac{V}{v} = K$$


از این اتصال زمانی استفاده می‌شود که ولتاژ زیاد و جریان کم است
یا به سر وسط نیاز می‌باشد.



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

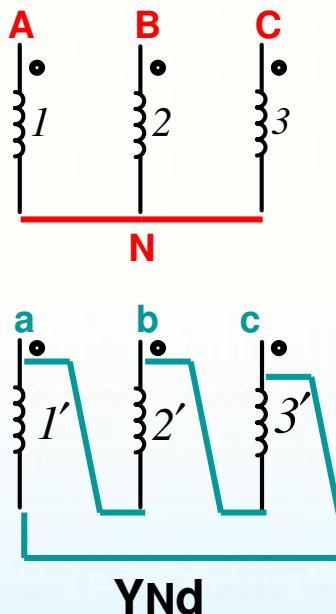

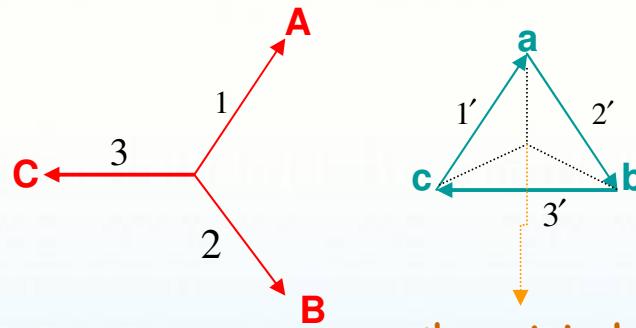۲) اتصال ستاره مثلث
از این اتصال جائی استفاده می شود که ولتاژ کم و جریان بالا باشد
یا بخواهیم هارمونیکهای خاصی را حذف کنیم .




$$\left. \begin{aligned} |\bar{V}_{AB}| &= |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3}V \\ |\bar{V}_{ab}| &= V \end{aligned} \right\} \quad \rightarrow \quad \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{\sqrt{3}V}{V} = \sqrt{3} = \sqrt{3}K$$



تمرین : برای جریان نسبت تبدیل را بدست آورید .



انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

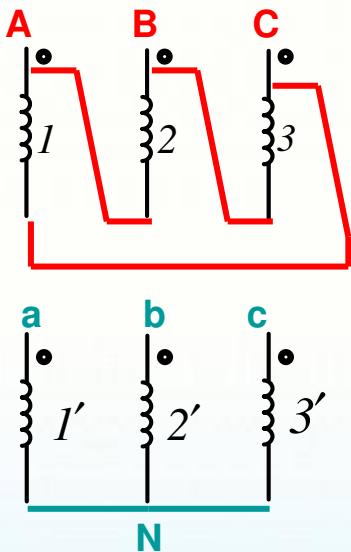


(۳) اتصال مثلث ستاره

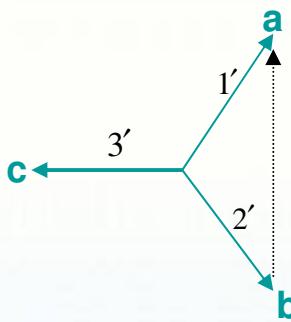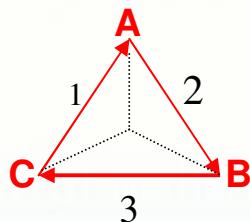



$$\left. \begin{array}{l} |\bar{V}_{AB}| = V \\ |\bar{v}_{ab}| = |\bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn}| = \sqrt{3}v \end{array} \right\} \Rightarrow \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{v}_{ab}} \right| = \frac{V}{\sqrt{3}v} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V}{v} = \frac{K}{\sqrt{3}}$$



انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

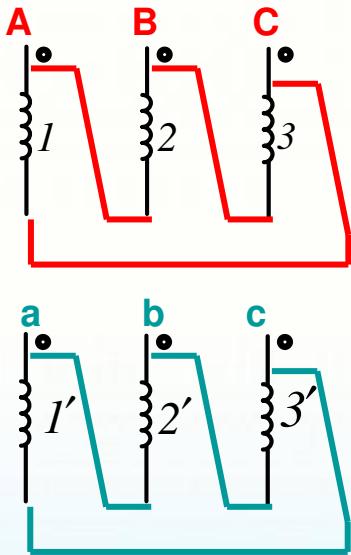


۳) اتصال مثلث مثلث

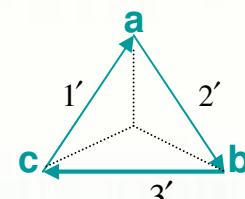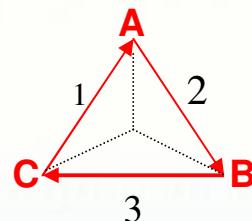

$$\left. \begin{array}{l} |\bar{V}_{AB}| = V \\ |\bar{V}_{ab}| = v \end{array} \right\} \rightarrow \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{V}{v} = K$$





أنواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

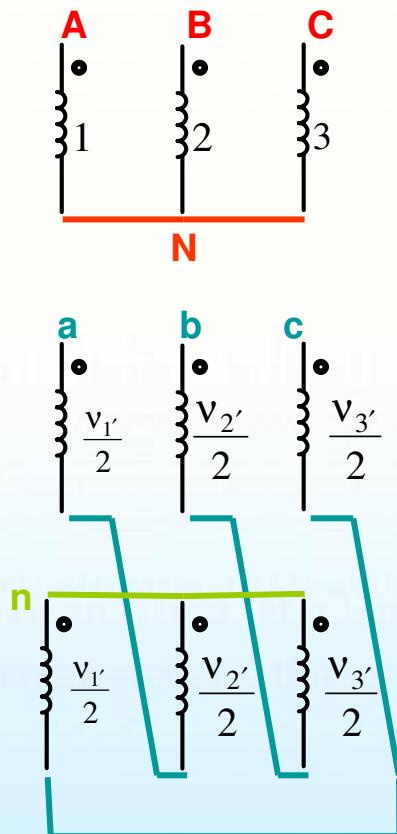

Inter connected star

(۴) اتصال ستاره زیگزاگ

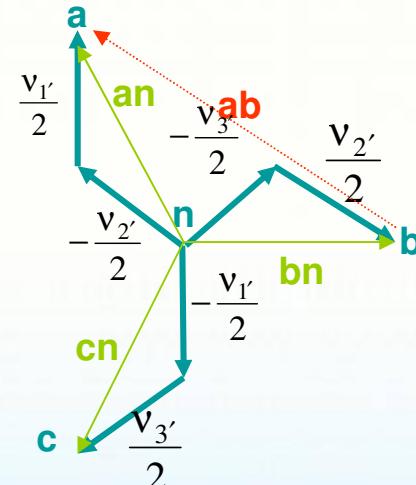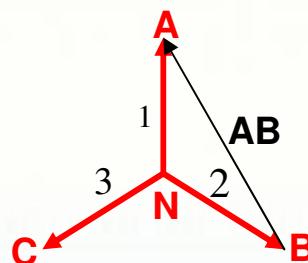

$$|v_{an}| = \left| \frac{\bar{v}_1'}{2} - \frac{\bar{v}_2'}{2} \right| = \sqrt{3} \frac{v}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} v$$

$$|v_{an}| = |v_{bn}| = |v_{cn}| = \frac{\sqrt{3}}{2} v$$

$$\left. \begin{aligned} |v_{ab}| &= \left| \bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn} \right| = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} v \right) \\ |V_{AB}| &= \left| \bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN} \right| = \sqrt{3} V \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{V_{AB}}{v_{ab}} = \frac{\sqrt{3}V}{3/2 \times v} = \frac{2}{\sqrt{3}} K$$



انواع اتصالات در ترانس سه فاز (ادامه)

حسن ترانس با اتصال زیگزاگ آنست که نا متعادلی را کم می کند . با توجه به شکل صفحه قبل اگر جریانی از یک فاز فشار قوی عبور کند بین دو فاز فشار ضعیف تقسیم می شود و به اینصورت نا متعادلی را کمتر می کند .

بعنوان تمرين نشان دهيد که :

$$\frac{i_a}{I_A} = \frac{2}{\sqrt{3}} K$$